

DC — facit

Till lärare. Inte i elevenkäten. M03 · V3

G: serie 1 A och 12 V; parallell 24 V och 2 A; spänning = A; röd mot plus; STOP på ampere över poler. VG: STOP motiverat som kortslutning. IG: GO på B som volt; polaritet egal; "skrov är nolla".

Serie: $I = 1\text{ A}$, $U = 12\text{ V}$. Parallell: $U = 24\text{ V}$, $I_{\text{gren}} = 2\text{ A}$. DMM spänning: **A**. Polaritet: **plus**. STOP. Ampere över batteri är kort.

Quiet-machine: inte den här veckan. Inte EX, BESS, nöd, 80005.