

DC — elevblad

M03 DC-kretsar · V3 Vecka 3 · Elteknik och ellära 45 p

Namn: _____ Datum: _____ Spår: [] elektriker (land) [] ingenjör (fartyg)
[] båda

Arbetsorder

BILJETT

Sara: 24 V-lampa i styrschåp. Räkna sen mät. På papper. Inte live MSB. Inte 440.

FARA

Amperemeter inte över batteri/last.

Två resistorer **12 Ω** och **12 Ω** . Matning **24 V DC**.

1. Räkna

Serie: $I =$ _____ A U över en 12 $\Omega =$ _____ V

Parallell: U över var och en = _____ V I i en gren = _____ A

Elektriker: minus är inte PE. / Ingenjör: räkna I innan du klämmer på.

2. DMM — vilket läge?

12.0		0.00		
V		A		
A		B		

Rätt mätning av **spänning** över en 12 Ω i serie: [] A [] B

Polaritet DC: röd mot [] plus [] skrov som nolla

3. STOP eller GO

Ahmed sätter DMM på **A (ström)** och mäter **över** 24 V-polerna.

- [] STOP
- [] GO

En mening varför:

Räkna

En **12 Ω** i serie. $U =$ **12 V**, $I =$ **1 A**. På papper. $P = U \cdot I =$ _____ W

Elektriker: 12 W är värme i skåpet. Ingenjör: räkna P innan du klämmer på.

4. Två spår — en rad

Elektriker: minus är inte PE. Ingenjör: räkna I innan du klämmer på.