

DC — facit

Till lärare. Inte i elevenkäten. M03 · V3

G: serie 1 A och 12 V; parallell 24 V och 2 A; spänning = A; röd mot plus; STOP på ampere över poler. VG: STOP motiverat som kortslutning. IG: GO på B som volt; polaritet egal; "skrov är nolla". $P = 12 \text{ W}$.

Serie: $I = 1 \text{ A}$, $U = 12 \text{ V}$. Parallell: $U = 24 \text{ V}$, $I_{\text{gren}} = 2 \text{ A}$.

Räkna

$P = U \cdot I = 12 \text{ V} \times 1 \text{ A} = 12 \text{ W}$.

Serie/parallell på ## **1. Räkna** är oförändrad: serie 1 A och 12 V; parallell 24 V och 2 A.

Elektriker: 12 W är värme i skåpet. Ingenjör: räkna P innan du klämmer på.

DMM spänning: **A**. Polaritet: **plus**. STOP. Ampere över batteri är kort.

Quiet-machine: inte den här veckan. Inte EX, BESS, nöd, 80005.