

Classroom-inlägg vecka 3 – 3.1 Resistiv DC

Klistra in som det står. Inte studentblad. Inte händer-DMM som läxa. Inte quiz/slides (kommer senare).

Välkommen till vecka 3: resistiv DC, räkna och mäta på papper – inte DMM med händerna som läxa. Läs lektion 3.1 innan du lämnar. Elektriker: minus är inte PE. Ingenjörer: räkna I innan du klämmer på. I Classroom ligger schema serie och parallell plus två övningsfoton: rätt voltmätning, och fel ampere över last. Fyll: räkna I och U-delar, säg vilken bild som är rätt volt, peka ut varför strömbilden är kortslutning, och röd mot plus. Inte trefas, inte 440 V, inte mätning på live tavla.

Klistra in som det står. Inte studentblad.