

Enfas AC — elevblad

M04 Enfas AC · V4 Vecka 4 · Elteknik och ellära 45 p

Namn: _____ Datum: _____ Spår: ☐ elektriker (land) ☐ ingenjör (fartyg)
☐ båda

Arbetsorder

BILJETT

Lina: värmare 230 V enfas, resistiv. Räkna rms. Välj DMM-läge. På papper.

FARA

DC-läge är inte död-koll på AC.

Last **230 Ω**. Märkning **230 V**.

1. Räkna

Ström = spänning genom motstånd. $I = U / R$. Topp $\approx \text{rms} \times \sqrt{2}$.

230 V är ☐ rms ☐ topp

$I (\text{rms}) = \text{_____ A}$

Topp på sinus $\approx \text{_____ V}$ ($\text{rms} \times \sqrt{2}$)

Elektriker: 230 ombord är inte lägenhetens TN. / Ingenjör: rms innan handen.

2. DMM — vilket är “av”?

Samma värmare. Två bilder.



Vilken visar att det **kan vara spänning**? ☐ AC ☐ DC

Patrik lämnar mätaren i DC och säger “det är av”. STOP eller GO att öppna?

- ☐ STOP
- ☐ GO

3. Två spår — en rad

Elektriker: 230 ombord är inte lägenhetens TN. Ingenjör: rms innan handen. Inte “24 V tål allt”.