

Trefas — elevblad

M05 Trefas · V5 Vecka 5 · Elteknik och ellära 45 p

Namn: _____ Datum: _____ Spår: [] elektriker (land) [] ingenjör (fartyg)
[] båda

Arbetsorder

BILJETT


Märk enlinjen. 440-tavla = titta, inte röra. Inte live-wiring. Inte fas mot skrov som nolla.

FARA

440 V look-not-touch utan värdtillstånd.

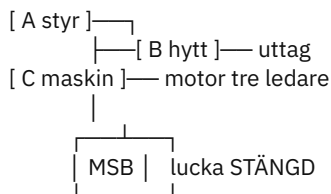1. Märk enlinjen

Skriv **24 V DC / 230 V enfas / 400/440 V trefas** i rätt låda.



A = _____ B = _____ C = _____

Linje är spänning [] mellan två faser [] fas mot skrov som nolla

Tre ledare till motorn för att: _____

2. STOP eller GO

Eva tar DMM mot 440-luckan “bara en fas mot skrov”.

- [] STOP
- [] GO

Räkna

Eva. $U_{linje} = \sqrt{3} \cdot U_{fas}$. På papper. 440 = titta, inte röra.

400 V linje $\rightarrow U_{fas} \approx$ _____ V

440 V linje $\rightarrow U_{fas} \approx$ _____ V

Elektriker: skrov är inte N. Inte DMM mot luckan. Ingenjör: 440 är look-not-touch. Räkna, rör inte.

3. Två spår — en rad

Elektriker: skrov är inte N/PE hemma. Ingenjör: 440 är tre spänningar, inte ett rum.