

Ritning och hållkrets – elevblad

M09 Ritningar + **M10** Hållkrets · **V8** Vecka 8 · Elteknik och ellära 45 p

Namn: _____ Datum: _____ Spår: [] elektriker (land) [] ingenjör (fartyg)
[] båda

Arbetsorder

BILJETT

Läs innan luckan. Pek mot papper, inte live. 24 V-håll om varvet har. Lås inte 230 här.

FARA

Inte gissa saknad grupp med DMM på MSB.

1. Enlinje vs krets

Märk: **enlinje** eller **kretsschema**.

MSB — grupp — motor 440 start — () — stopp
(lucka stängd) håll — [] — kontaktor
Längd kabel: _____ m
A B

A = _____ B = _____

Peka (skriv): huvudtavla sitter i figur [] A [] B Motor sitter i figur [] A [] B

Mått: kabeln är ritad **18 m** i kanten. Fältet ovan är tomt. Skriver du 18 eller mäter live för att kolla?

- [] skriver 18 på papper
- [] mäter live

Ny grupp saknas på ritningen. STOP eller GO in i tavlan?

- [] STOP
- [] GO

2. Hållkrets – numrera 1–3 (start / håll / stopp)

Blandat. Skriv 1 start, 2 håll, 3 stopp.

Del	Nr
NC i serie, bryter allt	----
NO, tryck för att dra	----
Parallellt med start, sluts när kontaktor drar	----

Hållkontakten sluter inte. Symptom: [] håller inte [] håller fast Stopp byglad. Symptom: [] håller inte [] håller fast

Felsök hållkrets på 440-MSB? [] STOP [] GO

Räkna

Patrik. **24 V**-spole, **120 Ω**. Styr, inte 440-last. På papper.

$I = U / R = \text{_____} \text{ A}$

Elektriker: styr 24 V är inte last 440. Ingenjör: räkna I i spolen innan du jagar MSB.

3. Två spår — en rad

Elektriker: styr 24 V är inte last 440. Skrov är inte N på enlinjen. Ingenjör: schema innan knappen. Huvudet är inte ritningen.