

Ritning och hållkrets – facit

Till lärare. Inte i elevenkäten. M09+M10 · V8

G: A enlinje, B kretsschema; huvudtavla A, motor A; skriver 18; STOP saknad grupp. Håll: NC=3 stopp, NO=1 start, parallell=2 håll. Sluter inte = håller inte. Byglad = håller fast. STOP 440-MSB. VG: 24 V-styr först; look-not-touch. IG: live-mät mått; GO saknad grupp; GO 440-MSB; “tryck tills den går”. spole I = 0,20 A.

Räkna

$$I = 24 / 120 = \mathbf{0,20\ A}.$$

Styr är inte 440-last.

Elektriker: styr 24 V är inte last 440. Ingenjör: räkna I i spolen innan du jagar MSB.

Inte lås 230. Inte Arduino. Inte 80005.