

Trefas — elevblad

M05 Trefas · V5 Vecka 5 · Elteknik och ellära 45 p

Namn: _____ Datum: _____ Spår: ☐ elektriker (land) ☐ ingenjör (fartyg)
☐ båda

Arbetsorder

BILJETT


Märk enlinjen. 440-tavla = titta, inte röra. Inte live-wiring. Inte fas mot skrov som nolla.

FARA

440 V look-not-touch utan värdtillstånd.

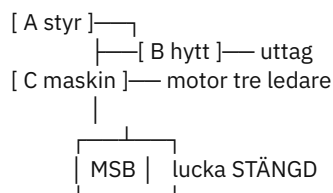1. Märk enlinjen

Skriv **24 V DC** / **230 V enfas** / **400/440 V trefas** i rätt låda.



A = _____ B = _____ C = _____

Linje är spänning ☐ mellan två faser ☐ fas mot skrov som nolla

Tre ledare till motorn för att: _____

2. STOP eller GO

Eva tar DMM mot 440-luckan “bara en fas mot skrov”.

- ☐ STOP
- ☐ GO

3. Två spår — en rad

Elektriker: skrov är inte N/PE hemma. Ingenjör: 440 är tre spänningar, inte ett rum.