

Ritning och hållkrets – elevblad

M09 Ritningar + M10 Hållkrets · V8 Vecka 8 · Elteknik och ellära 45 p

Namn: _____ Datum: _____ Spår: ☐ elektriker (land) ☐ ingenjör (fartyg)
☐ båda

Arbetsorder

BILJETT

Läs innan luckan. Pek mot papper, inte live. 24 V-håll om varvet har. Lås inte 230 här.

FARA

Inte gissa saknad grupp med DMM på MSB.

1. Enlinje vs krets

Märk: **enlinje** eller **kretsschema**.

MSB — grupp — motor 440 start — () — stopp
 (lucka stängd) håll — [] — kontaktor
 Längd kabel: _____ m
 A B

A = _____ B = _____

Peka (skriv): huvudtavla sitter i figur ☐ A ☐ B Motor sitter i figur ☐ A ☐ B

Mått: kabeln är ritad **18 m** i kanten. Fältet ovan är tomt. Skriver du 18 eller mäter live för att kolla?

- ☐ skriver 18 på papper
- ☐ mäter live

Ny grupp saknas på ritningen. STOP eller GO in i tavlan?

- ☐ STOP
- ☐ GO

2. Hållkrets — numrera 1–3 (start / håll / stopp)

Blandat. Skriv 1 start, 2 håll, 3 stopp.

Del	Nr
NC i serie, bryter allt	----
NO, tryck för att dra	----
Parallellt med start, sluts när kontaktor drar	----

Hållkontakten sluter inte. Symptom: ☐ håller inte ☐ håller fast Stopp bygglad. Symptom: ☐ håller inte ☐ håller fast

Felsök hållkrets på 440-MSB? ☐ STOP ☐ GO

3. Två spår — en rad

Elektriker: styr 24 V är inte last 440. Skrov är inte N på enlinjen. Ingenjör: schema innan knappen. Huvudet är inte ritningen.