

Classroom-inlägg vecka 8b — 10.1 Hållkrets

Klistra in som det står, efter 9.1 samma vecka. Inte Arduino. Inte lås 230. Inte quiz/slides (kommer senare).

Välkommen till andra passet vecka 8: hållkrets på papper — inte live 440, inte “tryck tills den går”, inte Arduino. Läs lektion 10.1 innan du lämnar. Elektriker: styr 24 V är inte last 440. Ingenjörer: schema innan startknapp. I Classroom ligger ett komplett hållkretschema och två felbilder: håller inte, och håller fast. Fyll: peka start, håll och stopp, peka var slingan håller, märk de två felbilderna, och skriv en mening att 440-tavlan inte är felsökstället. Inte lås 230 för den här kretsen, inte gissa utan schema, inte mäta live “för styret”.

Klistra in som det står. Inte studentblad.