

Enfas AC — elevblad

M04 Enfas AC · V4 Vecka 4 · Elteknik och ellära 45 p

Namn: _____ Datum: _____ Spår: ☐ elektriker (land) ☐ ingenjör (fartyg)
☐ båda

Arbetsorder

BILJETT

Lina: värmare 230 V enfas, resistiv. Räkna rms. Välj DMM-läge. På papper.

FARA

DC-läge är inte död-koll på AC.

Last **230 Ω** . Märkning **230 V**.

1. Räkna


230 V är ☐ rms ☐ topp

I (rms) = _____ A


Topp på sinus $\approx$ _____ V (rms $\times \sqrt{2}$)

2. DMM — vilket är “av”?

Samma värmare. Två bilder.

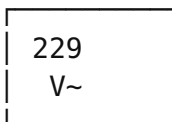

AC

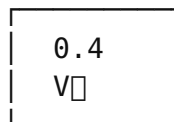

DC

Vilken visar att det **kan vara spänning**? ☐ AC ☐ DC

Patrik lämnar mätaren i DC och säger “det är av”. STOP eller GO att öppna?

- ☐ STOP
- ☐ GO

3. Två spår — en rad

Elektriker: 230 ombord är inte lägenhetens TN. Ingenjör: rms innan handen. Inte “24 V tål allt”.